

Sequence recogniser

06 October 2014 19:10

- 11100101

From <https://secure.ecs.soton.ac.uk/notes/elec2205/D2/current/html/D2_Specification_2014_v3.html>

Right	D	S2	S1	S0	S2'	S1'	S0'	MATCH'
	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1	0
	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	1	0	0
	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1	0
0	0	0	1	1	1	0	0	0
	1	0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0
	1	1	0	0	0	0	1	0
	0	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1	1	0	0
0	0	1	1	0	1	1	1	0
	1	1	1	0	0	1	0	0
	0	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	1	1

*MATCH' is a D-type flip-flop buffer for MATCH signal

S0'

S1S0\DS2	00	01	11	10
00		1	1	1
01				
11			1	1
10		1		1

$$S0' = \sim D \cdot S2 \cdot \sim S0 + D \cdot \sim S1 \cdot \sim S0 + D \cdot S1 \cdot S0 + D \cdot \sim S2 \cdot S1$$

S1'

S1S0\DS2	00	01	11	10
00				
01			1	1
11				1
10		1	1	1

$$S1' = D \cdot \sim S1 \cdot S0 + D \cdot \sim S2 \cdot S1 + S2 \cdot S1 \cdot \sim S0$$

S2'

S1S0\DS2	00	01	11	10
00		1		
01			1	
11	1			
10		1		

$$S2' = \sim D \cdot S2 \cdot \sim S1 \cdot \sim S0 + D \cdot S2 \cdot \sim S1 \cdot S0 + \sim D \cdot \sim S2 \cdot S1 \cdot S0 + \sim D \cdot S2 \cdot S1 \cdot \sim S0$$

$$MATCH' = D \cdot S2 \cdot S1 \cdot S0$$